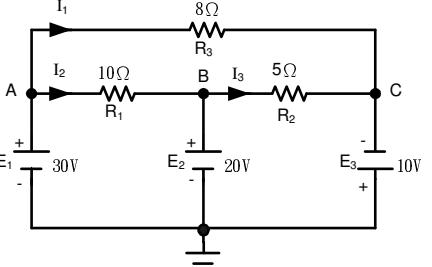



注意：①本試卷一張雙面，分為單選選擇題 30 題、問答題二大題；答錯不倒扣，未作答者，不予計分。  
 ②單選選擇題請選出最適當答案，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答；非選擇題一律採「橫式」由左至右在「答案卷」上依序標明題號作答，不必抄題。  
 ③應考人得自備僅具數字鍵 0~9 及 + - × ÷ % = ▶ +/- C AC TAX+ TAX- GT MU MR MC M+ M- 功能之簡易型計算機應試。  
 ④答案卡及答案卷務必一併繳回，違者該科以零分計算。

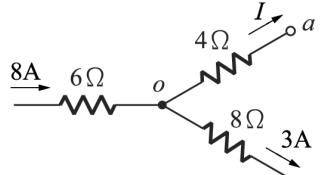**壹、單選選擇題（每題 2 分）**


- 【1】1.有一導體在 10 分鐘內共有 300 庫侖的電量通過，則導體內的平均電流為多少安培？  
 ① 0.5 ② 1 ③ 3 ④ 30
- 【4】2.某點電荷+Q 有  $10^{20}$  個電子，將+Q 電位升高 15 伏特，約需作功多少焦耳？  
 ① 15 ② 24 ③ 150 ④ 240
- 【2】3.將 20 庫侖的電荷在 10 秒內，由電位 15 伏特處移到 60 伏特處，則平均功率為多少瓦特？  
 ① 45 ② 90 ③ 180 ④ 270
- 【2】4.三只電阻值完全相同之電阻器作串並聯組合，加一固定電壓；下列何種組合總消耗功率最大？  
 ①三者串聯 ②三者並聯  
 ③兩只串聯後再與第三只並聯 ④兩只先並聯後再與第三只串聯
- 【4】5.有一導線其電阻值為  $20\Omega$ ，今將其均勻拉長，使其線徑為原來之一半，則導線電阻值將變為：  
 ①  $5\Omega$  ②  $20\Omega$  ③  $80\Omega$  ④  $320\Omega$
- 【2】6.將兩個額定功率分別為 2W、5W 的  $10\Omega$  電阻串聯，則串聯後所能承受的最大額定功率為：  
 ① 2W ② 4W ③ 5W ④ 7W
- 【4】7.要擴大直流電壓表之量度範圍，需使用：  
 ①比壓器 ②比流器 ③分流器 ④倍增器
- 【1】8.電爐因接頭不良，剪去一段電阻絲後重接，則重接後電爐所耗之電力與原來相比較將：  
 ①增加 ②減少 ③不變 ④先增後減
- 【1】9.以迴路電流法解電路時，是利用何者方程式？  
 ①克希荷夫電壓定律 ②克希荷夫電流定律 ③法拉第定律 ④戴維寧定理
- 【4】10.兩點間之電壓為 12V，線路總電流為 3A，則其間之三個  $6\Omega$  電阻器應如何排列？  
 ①三者串聯 ②三者並聯  
 ③兩者並聯後與另一串聯 ④兩者串聯後與另一並聯
- 【4】11.如右圖所示，B、C 兩點間的電流  $I_3$  為多少安培？




- 【3】12.如右圖所示， $4\Omega$  電阻所消耗的功率為：  
 ① 20W ② 36W ③ 100W ④ 484W



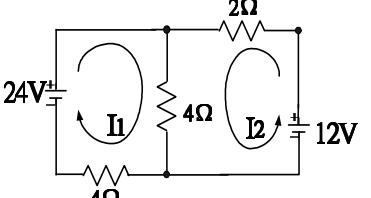- 【4】13.如右圖所示，則  $I_1$ 、 $I_2$  各為多少安培？  
 ① 2A；1A ② 1A；2A ③ 0A；3A ④ 3A；0A



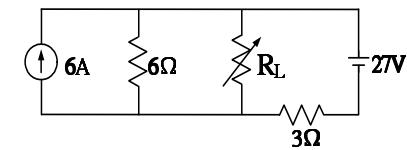- 【1】14.如右圖所示，欲使負載電阻  $R_L$  獲得最大功率，則  $R_L$  的值應為多少？



- 【2】15.某一電容上標示 224J，則其電容量為：

- ①  $0.022\mu F$  ②  $0.22\mu F$  ③  $224\mu F$  ④  $224pF$
- 【2】16.在空氣中兩電荷  $Q_1 = 3 \times 10^{-6}$  庫侖， $Q_2 = 9 \times 10^{-6}$  庫侖，相距 0.3 公尺，則其作用力為多少牛頓？  
 ① 1.7 ② 2.7 ③ 12 ④ 27

- 【3】17.下列電容器，何者在使用時應注意其極性？

- ①雲母電容 ②紙質電容 ③電解電容 ④陶瓷電容

- 【2】18.有兩個使用相同介質之平行板電容器  $C_1$  及  $C_2$ ，若兩電容器之面積比為 1:2，平行板間距比 1:4；若  $C_1$  電容量為  $10\mu F$ ，則  $C_2$  為：

- ①  $1.25\mu F$  ②  $5\mu F$  ③  $20\mu F$  ④  $80\mu F$

- 【3】19.兩電容  $C_1$ 、 $C_2$  串聯接於 120V 電源，若  $C_1$  端電壓為 40V， $C_2$  電容量為  $100\mu F$ ，則下列何者正確？  
 ①  $V_{C2}=20V$  ②  $C_1=50\mu F$  ③  $Q=8000\mu C$  ④  $C_T=300\mu F$

- 【1】20.在佛萊明右手定則中，食指代表何者方向？


- ①磁場 ②電壓 ③電流 ④導體運動

- 【2】21.通過某線圈的磁通在 0.2 秒內由 0.3 韋伯增至 0.8 韋伯，線圈感應電勢為 100 伏特，則線圈匝數為多少匝？  
 ① 50 ② 100 ③ 200 ④ 400

- 【2】22. R-L 放電電路的暫態曲線中，經過第 1 個時間常數時，電感器的端電壓下降至最大值的：  
 ① 13.5% ② 36.8% ③ 50% ④ 63.2%

- 【3】23.如右圖所示，電容初始電壓為零，當  $t=0$  時，將開關 S 閉合，則經過 10ms 後， $V_C$  為：

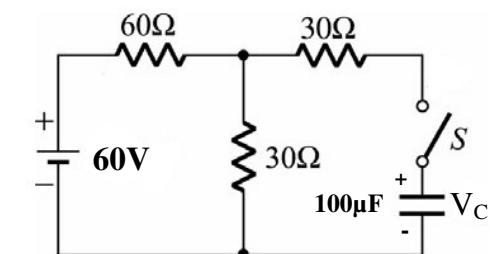- ①  $20(1-e^{-1})$   
 ②  $60(1-e^{-1})$   
 ③  $20(1-e^{-2})$   
 ④  $60(1-e^{-2})$



- 【4】24.有一交流電壓  $v(t)=100\sin(377t+30^\circ)$ ，則其電壓有效值及頻率分別為多少？

- ① 100V, 60Hz ② 63.6V, 60Hz ③ 70.7V, 50Hz ④ 70.7V, 60Hz

- 【1】25.  $i_1(t)=10\sin(\omega t)$ ， $i_2(t)=10\cos(\omega t)$ ，則  $i_1+i_2$  之有效值為多少 A？

- ① 10 ②  $10\sqrt{2}$  ③  $\frac{10}{\sqrt{2}}$  ④ 20

- 【2】26.某電路之電壓、電流分別為  $v(t)=100\sqrt{2}\sin(314t+30^\circ)$ ； $i(t)=10\sqrt{2}\sin(314t-30^\circ)$ ，則電路之有效功率為：

- ① 250W ② 500W ③ 1000W ④ 2000W

- 【2】27.某工廠平均每小時耗電 24kW，功率因數為 0.6 滯後，欲將功率因數提高至 0.8 滯後，則應加入並聯電容器的無效功率為多少 KVAR？

- ① 5 ② 14 ③ 19 ④ 24

- 【4】28. RLC 並聯諧振電路，在電路諧振時，下列敘述何者錯誤？

- ①電感電流與電容電流相位差  $180^\circ$   
 ②諧振頻率為  $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$   
 ③功率因數 = 1  
 ④電路阻抗最小

【3】29.以兩瓦特計測量三相平衡功率時，若一瓦特計之讀值為另一瓦特計之兩倍且兩者均為正值，則負載之功率因數為：

- ① 0.5                  ② 0.707                  ③ 0.866                  ④ 1

【1】30.若將三個相同負載接成 Y 接或  $\Delta$  接，由相同之三相交流電源供電，比較其消耗功率大小，則：

- ①  $\Delta$  接較大            ② Y 接較大            ③一樣大            ④不一定

## 貳、問答題 (每大題 20 分)

### 題目一：

請簡述：(每小題 5 分)

- (一) 克希荷夫電壓定律 (KVL)。  
(二) 克希荷夫電流定律 (KCL)。  
(三) 戴維寧定理。  
(四) 在直流暫態電路中，開關閉合之瞬間，電容器可視為短路，電感器可視為斷路，其理由為何？

### 題目二：

RLC 串聯電路中， $R=30\Omega$ ， $X_L=60\Omega$ ， $X_C=20\Omega$ ，若將其接於一交流電源  $v(t)=100\sqrt{2}\sin(377t)$  伏特，試求

該電路之：(每小題 4 分)

- (一) 總阻抗  $Z$   
(二) 線路電流  $I$   
(三) 有效功率  $P$   
(四) 無效功率  $Q$   
(五) 功率因數  $\cos\theta$  (power factor)