98年公務人員高等考試一級暨二級考試試題 代號:22560 全一頁

等 別:二級考試 類 科:電力工程 科 目:電機機械 考試時間:2小時

座號:

※注意:(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

- 一、有一部 10 馬力之三相感應電動機,以額定電壓 220 V 起動,起動電流為 180 A,起動轉矩為 78 N-m,以 $Y-\Delta$ 降壓起動時,試求:
 - (一)起動電流。(10分)
 - (二)起動轉矩。(10分)
- 二、一具 10 kV,500 A,功因為 0.9 之三相同步發電機,短路比為 1.3,不計電樞電阻,試求:
 - (一)額定輸出。(10分)
 - (二)同步電抗。(10分)
- 三、(一)自激式發電機建立電壓必須具備那些條件?(10分)
 - 仁繪圖說明其電壓建立的過程。(10分)
- 四、一部 15 hp,240 V,60 A之分激電動機,其自動起動器電路之電樞電阻為 0.15Ω ,分激場電阻 40Ω 。電動機以不超過 250%的額定電流起動,當電流降至額定值,則切離一段起動電阻,試問:
 - (一)需要串接多少段起動電阻?(10分)
 - 仁每段電阻值是多少?(10分)
- 五、下圖為一鐵磁性鐵心,其平均路徑長度為 40 cm,有一 0.05 cm 的氣隙,鐵心截面積為 12 cm^2 ,相對導磁係數為 4000,真空導磁係數 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \ H/m$,鐵心上的線圈有 400 匝。假設氣隙的有效截面積較鐵心的截面積增加 5%,試求:
 - (一)整個磁通路徑的磁阻(包括鐵心和氣隙)。(10分)
 - 仁欲在氣隙中產生 $0.5Wb/m^2$ 的磁通密度需多少電流? (10 分)

