

# 台灣糖業股份有限公司 110 年度新進工員甄試試題

甄試類別【代碼】：機械【R9212】

專業科目 B：機械電學

\*入場通知書編號：

注意：①作答前先檢查答案卡（卷），測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡（卷）作答者，該節不予計分。  
 ②本試卷一張雙面，題型為【四選一單選選擇題 25 題，每題 2 分；複選題 15 題，每題 2 分；非選擇題 2 題，每題 10 分】，共 100 分。  
 ③第 1~25 題為單選題，請選出一個正確或最適當答案，答錯不倒扣；以複選作答或未作答者，該題不予計分。  
 ④第 26~40 題為複選題，每題有 4 個選項，其中至少有 2 個是正確答案，各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部分數；答錯 k 個選項者，得該題 $(4-2k)/4$  之題分；所有選項均未作答或答錯 2 個選項以上者，該題以零分計算。  
 ⑤選擇題限以 2B 鉛筆於答案卡上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  
 ⑥非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請依標題指示之題號於各題指定作答區內作答。  
 ⑦請勿於答案卡（卷）上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。  
 ⑧本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝（錄）影音、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。應考人如有下列情事扣該節成績 10 分，如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響，經制止仍執意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用，經制止仍執意續犯者。  
 ⑨答案卡（卷）務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

## 壹、單選題

【4】1. 接地線應選用下列何種顏色絕緣皮導線，以資識別？

- ①白色
- ②黑色
- ③紅色
- ④綠色

【4】2. 有關絞線 19/2.0 的意思，下列何者正確？


- ① 19mm 直徑銅導線 2 根
- ② 2 號直徑銅導線 19 根
- ③ 19 號直徑銅導線 2 根
- ④ 2mm 直徑銅導線 19 根

【3】3. 無熔絲開關規格標示中 3P、600VAC、50AF、30AT、IC5000A，其中 30AT 是下列何種規格？

- ①定額電壓
- ②框架容量
- ③額定電流
- ④啟斷容量

【2】4. 【圖 4】為下列何種配電線路符號？

- ①雙閘刀開關
- ②無熔絲開關
- ③保險絲
- ④雙跳線

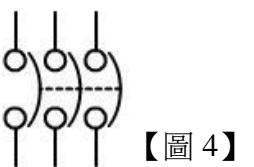

【圖 4】

【1】5. 電動機分路導線安培容量，依電工法規，應不低於電動機額定電流多少倍？

- ① 1.25 倍
- ② 2 倍
- ③ 1.8 倍
- ④ 1 倍

【1】6. 傳統式銑床的起動停止控制或正逆轉控制，常利用下列何種開關？

- ①鼓型開關
- ②按鈕開關
- ③電磁接觸器
- ④無熔絲開關

【1】7. 電磁接觸器的線圈激磁時，需接點斷開，可選用下列何種接點？

- ① b 接點
- ② a 接點
- ③ NO 接點
- ④ NFB

【3】8. 有關電路中英文代號，下列何者錯誤？

- ① BZ 蜂鳴器
- ② PL 指示燈
- ③ MT 電磁開關
- ④ TH-RY 積熱電驛

【3】9. 三相四線式若火線對火線的電壓是 208V，則火線對地線的電壓為何？

- ① 110V
- ② 208V
- ③ 120V
- ④ 240V

【4】10. 改變單相感應電動機的轉向，需要下列何種調整方式？

- ①調換三相電源中任意兩條線
- ②更換無熔絲開關
- ③加裝電磁開關
- ④調換啟動繞組接線

【2】11. 一工廠裝 3 部機器，分別裝三相 220V 5HP、10HP、20HP 電動機，其滿載電流分別是 15A、27A、40A，則總開關的安培容量應為何？

- ① 82A
- ② 102A
- ③ 125A
- ④ 95A

【2】12. 下列何者為常見於電池上的電量單位？

- ①安培
- ②毫安小時
- ③亨利
- ④伏特

【4】13. 下列何者為一般三用電表不可量測的範圍？

- ①直流電壓
- ②直流電流
- ③交流電壓
- ④交流電流

【1】14. 剝除細電絞線絕緣皮時，標準工作法上常用何種工具切開絕緣皮？

- ①美工刀
- ②平口鉗
- ③尖口鉗
- ④斜口鉗

【3】15. 一般三用電表以紅色測試棒表示下列何種接線？

- ①接地
- ②負極
- ③正極
- ④磁極

【2】16. 在電路某部分需作調整以達到預期之效果，經調整後即予以固定，則適合使用下列何種電阻器？

- ①固定電阻
- ②半固定可變電阻
- ③晶片電阻
- ④熱敏電阻

【4】17. 下列何種「基本電工工具」的前端有粗細兩段牙紋？

- ①壓接鉗
- ②斜口鉗
- ③尖口鉗
- ④平口鉗

【2】18. 下列何種「壓接端子」較適用於處理拆裝次數較多的絞線接點？

- ①針形
- ②Y 形
- ③O 形
- ④L 形

【4】19. 選用導線需考慮的因素之一是「機械強度」，意指導線的 A，作用是避免導線被 B，A 和 B 應分別填入下列何者？

- ① A：抗壓力，B：壓裂
- ② A：抗扭力，B：扭斷
- ③ A：抗剪力，B：剪切
- ④ A：抗張力，B：拉斷

【3】20. 某電路元件之電阻值為 100 仟歐姆( $k\Omega$ )，當其兩端點接上 100 伏特之電壓源時，流過電阻之電流為多少安培？

- ① 1A
- ② 2A
- ③ 1 mA
- ④ 2 mA

【3】21. 某台汽車電瓶電壓經量測為 11V，電流為 10A，請問此電瓶輸出功率為多少 W？

- ① 1200 W
- ② 1100 W
- ③ 110 W
- ④ 1.1 W

【2】22. 使用三用電表，旋轉開關轉至 DCV 區域。欲測量一只 12V 電瓶，應將檔位撥在 DCV 何處為最佳？


- ① 2 V
- ② 20 V
- ③ 200 V
- ④ 1000 V

【2】23. 以光線的強弱來自動控制高速公路上路燈的開與關，為應用下列何種電阻之特性？

- ①熱敏電阻
- ②光敏電阻
- ③微調式可變電阻
- ④線繞電阻

【1】24. 如【圖 24】所示之上方位置表示一個壓接端子，下方位置表示一根剝除絕緣皮的電絞線，壓接端子的插孔長度表示為 L，剝除絕緣皮的絞線長度表示為  $L_e$ ，請問下列何種長度為較適當配置？

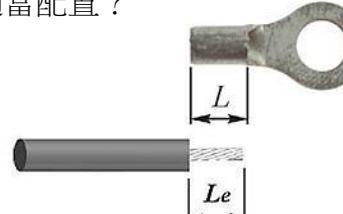- ①  $L_e = L + 3$  mm
- ②  $L_e = L - 3$  mm
- ③  $L_e = L$  mm
- ④  $L_e = L \pm 3$  mm



【圖 24】

【2】25. 有一個四色環電阻器，色碼排序為紫(7)、灰(8)、銀(-2)、金(5)，其中括弧內表示色碼的數字，該電阻值為下列何者？（提示：電阻值 $= (a \times 10^b) \times 10^{c \pm d\%}$ ）

- ①  $0.52 \pm 1\% \Omega$
- ②  $0.78 \pm 5\% \Omega$
- ③  $7.8 \pm 0.25\% \Omega$
- ④  $78 \pm 0.5\% \Omega$

## 貳、複選題

【34】26. 電磁開關是下列何種零件組成？

- ①無熔絲開關
- ②按鈕開關
- ③電磁接觸器
- ④積熱電驛

【123】27. 電工法規定導線連接處要使用下列何種方式？

- ①銅套管壓接
- ②壓力接頭連接
- ③直接絞接加鋸錫
- ④直接絞接即可

【14】28.三相三線電機，每條導線電流都是 15A，使用夾式（鉤式）電表，下列敘述何者正確？

- ①鉤住 2 條導線是 30A
- ②鉤住 3 條導線是 45A
- ③鉤住 2 條導線是 15A
- ④鉤住 3 條導線是 0A

【14】29.電動機之正逆轉要有連鎖控制，其主要目的為何？

- ①防止短路
- ②接線方便
- ③二個接觸器的主觸點可一起閉合
- ④避免二個接觸器主觸點同時閉合

【134】30.造成導線發熱速率高的因素為何？

- ①電流過大
- ②銅導線太粗
- ③銅導線太細
- ④導線太長

【23】31.配電盤上同一接點若同時有主線路和控制線路時，下列敘述何者正確？

- ①主線路置於控制線路上
- ②控制線路置於主線路上
- ③主線路與控制線路都要用壓接端子
- ④可僅剝絕緣皮，鎖緊導線

【24】32.靜態測試電機電路時，使用三用電表，下列敘述何者正確？

- ①使用 ACV 檔測試線路電壓
- ②使用歐姆檔量測線路電阻值
- ③使用 DCV 檔測試線路電壓
- ④指針式三用電表要做  $0\Omega$  校正

【14】33.有關鋼心鋁線之敘述，下列何者正確？

- ①適用於屋外架空線路
- ②鋁導電性比銅好
- ③鋁表面會形成氧化鋁，抗腐蝕性差
- ④鋁線抗張力差，用鋼線作為中心線

【123】34.相較於指針三用電表，下列何者為數位三用電表的特性？

- ①以數字方式顯示，省下計算步驟
- ②操作較簡單
- ③方便與容易讀取量測值
- ④堅固、防潮

【234】35.數位式三用電表的何種插孔是用來插用紅色測試棒的？

- ① COM
- ②  $V\Omega$
- ③ 10A
- ④ mA

【123】36.有一電阻器之電阻值為  $56\Omega \pm 2\%$ ，下列何者是在其電阻值範圍內？

- ①  $57.11\Omega$
- ②  $55.55\Omega$
- ③  $54.88\Omega$
- ④  $52.63\Omega$


【124】37.下列何者是電鑽與攻牙機的正確使用方法及用途？

- ①以便螺絲釘將配電器材固定在金屬板上
- ②一般先鑽取螺絲孔，再用攻牙機修整
- ③攻牙之鑽孔大小依電器人員個人喜好選擇
- ④鑽孔時鑽頭與器具板面要成垂直

【134】38.有關電容的敘述，下列何者正確？

- ①法拉是電容的國際單位
- ②電流在 1 秒間之變化量為 1 安培，此為感應之電容量
- ③單位符號為 F
- ④跨接 1 伏特之電壓，能有 1 庫侖電荷量，此電容器為 1 法拉電容量

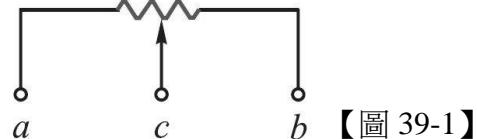【14】39.如【圖 39-1】與【圖 39-2】所示，有關電阻器的敘述，下列何者正確？



【圖 39-1】

【圖 39-2】

- ①可將電能轉換為熱能
- ②固定電阻的電路符號表示如【圖 39-1】
- ③可變電阻的電路符號表示如【圖 39-2】
- ④【圖 39-1】中若接 a、b 兩接線端，電阻值為固定值

【234】40.下列何者是電容元件的特性與應用？

- ①具有抗電流變化的特性，繞著芯材組成線圈
- ②具有阻絕直流、耦合交流、濾波、及耦合電路等作用
- ③電容元件很少單獨使用
- ④與電感元件組合使用，應用於家用電扇或電冰箱，以減少功率之消耗

## 參、非選擇題二大題（每大題 10 分）

### 第一題：

有關基本電工工具使用法，請回答下列問題：

(一) 請說明【圖 1-1】及【圖 1-2】使用的電工工具、工作項目及工作法為何？【5 分】



【圖 1-1】



【圖 1-2】

(二) 承第(一)小題，請說明【圖 2】使用的電工工具、工作項目及工作法為何？【5 分】



【圖 2】

### 第二題：

請簡述下列銅製導線的金屬組成、機械性能及用途：

(一) 何謂銅線？並說明硬抽銅線、半硬抽銅線、軟銅線。【6 分】

(二) 何謂銅合金線？並說明鎢銅線、磷青銅線。【4 分】